

SOC 设计第六周作业


(12 道题目)

姓名：罗福杰

学号：3120305208

班级：S0078


1、请画出以下程序综合后的电路图，并写 Testbench，画出仿真波形：

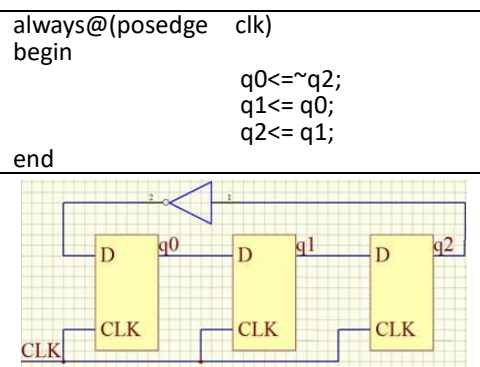


代码如下：

Module	Testbench
<pre> module lianxi01(clk,q_init,q0,q1,q2); input clk; input q_init; output q0,q1,q2; reg q0,q1,q2; always@(*)begin q0 = q_init; q1 = q_init; q2 = q_init; end always@(posedge clk)begin q0 <= ~q2; q1 <= q0 ; q2 <= q1 ; end endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns/1ns module lianxi01_tb(); reg clk,q_init; parameter CYCLE = 20; lianxi01 uut(.clk(clk),.q_init(q_init),.q0(q0),.q1(q1),.q2(q2)); initial begin clk = 0; forever #(CYCLE/2) clk =~clk; end initial begin #1 q_init = 0; end endmodule </pre>

将 q0,q1,q2 初始化为 0，然后开始仿真，得到的仿真波形图如下：

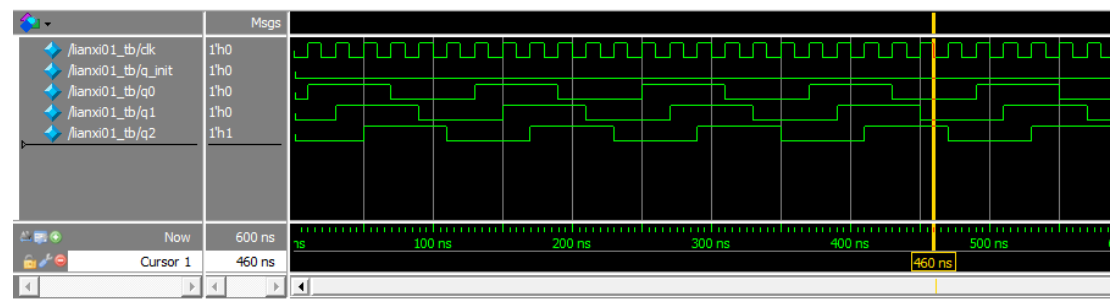

将 q0,q1,q2 初始化为 1，然后开始仿真，得到的仿真波形图如下：

 


2. 根据 HA 模块程序，写出引用 HA 模块描述 FA 模块的 Verilog 程序及其 Testbench，画出仿真波形。

代码如下：

Module	Testbench
<pre> module HA(A,B,S,C); input A,B ; output S,C ; assign {C,S} = A + B; endmodule module lianxi02(A,B,Ci,Co,S); input A,B,Ci; output Co,S ; reg Co,S ; wire cout1,cout2,S1,FA; //定义中间变量 HA ha1(.A(A),.B(B),.S(FA),.C(cout1)); HA ha2(.A(FA),.B(Ci),.S(S1),.C(cout2)); always@(*)begin Co = cout1 cout2; S = S1; end endmodule </pre>	<pre> module lianxi02_tb(); reg A,B,Ci; wire Co,S; lianxi02 lianxi(.A(A),.B(B),.Ci(Ci),.Co(Co),.S(S)); initial begin #1 A = 0; B=0; Ci=0; #10 A = 1; B=1; Ci=0; #15 A = 0; B=1; Ci=1; #8 A = 1; B=1; Ci=1; #10 A = 1; B=0; Ci=1; #10 A = 0; B=0; Ci=1; end endmodule </pre>

结果如下图：

 

结果分析：在这个例子中，进行了五段时间的仿真，分别是：

- 1) A = 0; B=0; Ci=0: 当三者都为 0 时，输出 Co 和 S 也为 0，验证正确；
- 2) A = 1; B=1; Ci=0: 此时 HA1 输出的为 cout1=1,FA=0, HA2 输出的 cout2=0,S1=0, 则 Co 是 cout1 或 cout2，结果为 1，S=S1=0，验证正确；
- 3) A = 0; B=1; Ci=1: 此时 HA1 输出的为 cout1=0,FA=1, HA2 输出的 cout2=1,S1=0, 则 Co 是 cout1 或 cout2，结果为 1，S=S1=0，验证正确；
- 4) A = 1; B=1; Ci=1: 此时 HA1 输出的为 cout1=1,FA=0, HA2 输出的 cout2=0,S1=1, 则 Co 是 cout1 或 cout2，结果为 1，S=S1=1，验证正确；
- 5) A = 1; B=0; Ci=1: 此时 HA1 输出的为 cout1=0,FA=1, HA2 输出的 cout2=1,S1=0, 则 Co 是 cout1 或 cout2，结果为 1，S=S1=0，验证正确；
- 6) A = 0; B=0; Ci=1: 此时 HA1 输出的为 cout1=0,FA=0, HA2 输出的 cout2=0,S1=1, 则 Co 是 cout1 或 cout2，结果为 0，S=S1=1，验证正确；

3. 设计一奇偶校验位生成电路，输入八位总线信号 `bus`，输出奇校验位 `odd` 信号，偶校验位 `even` 信号，写 `Testbench`，并画出仿真波形。

代码如下：

Module	Testbench
<pre>module lianxi03(bus,even,odd); input bus; output even,odd; reg even,odd; always@(*)begin even = ^bus; odd = ^~bus; end endmodule</pre>	<pre>module lianxi03_tb(); reg[7:0] bus; wire even,odd; lianxi03 lianxi(.bus(bus),.even(even),.odd(odd)); initial begin #1 bus = 8'b00000000; #10 bus = 8'b10110101; #10 bus = 8'b00110110; #10 bus = 8'b11111111; #10 bus = 8'b00000001; end endmodule</pre>

用到逻辑操作的知识点：

3. 逻辑操作符

半加器的例子中出现了两种逻辑操作符：
逻辑与 “&” 和逻辑异或 “^”。


Verilog的逻辑操作符大部分与C语言一致，比如：
逻辑按位与： &
逻辑按位或： |
逻辑按位异或： ^
逻辑按位取非： ~
但Verilog也有自己的扩展，比如
逻辑按位 与非 ~&
逻辑按位 或非 ~|
逻辑按位 同或 ~^

这里 “按位” 的意思，是可以对多位逻辑信号按位进行逻辑运算

半加器的电路结构

```
assign SO = A ^ B;
assign CO = A & B;
```

仿真结果如下图：

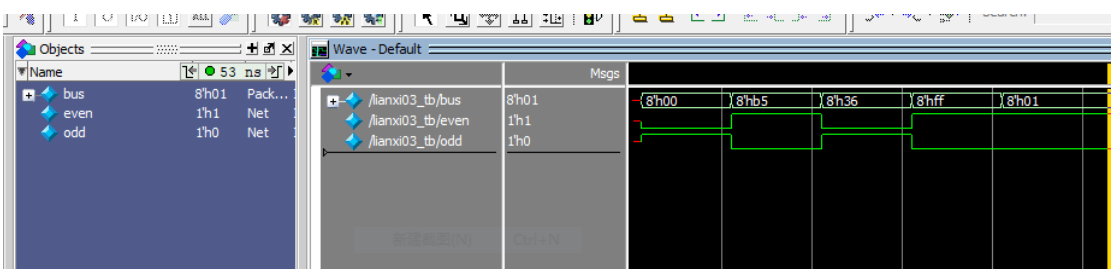

结果说明：


- 1) 当 `bus` 里含奇数个 1 时，`even`=1，`odd`=0;
- 2) 当 `bus` 里含偶数个 1 时，`even`=0，`odd`=1。

4. 利用一个 1MHz 的输入时钟 `clk`，设计一个带复位端且对输入时钟 `clk` 进行三分频模块，写 `Testbench`，并画出仿真波形。设计要求：复位信号为异步复位、低电平有效。

三分频（时钟为 1MHz，占空比为 2/3）代码如下：

Module	Testbench
<pre>module lianxi04(clk,reset,dout); input clk,reset; output dout; reg dout; reg[1:0] count; always@(posedge clk or negedge reset)begin if(reset == 1'b0) begin dout <= 0; count <= 2'b00; end else begin if(count == 0)begin dout <= ~dout; count <= count + 1'b1; end else if(count == 2)begin dout <= ~dout; count <= 2'b00; end else begin count <= count + 1'b1; end end end end endmodule</pre>	<pre>`timescale 1ns/1ns module lianxi04_tb(); reg clk,reset; wire out; parameter CYCLE = 1000; lianxi04 lianxi(.clk(clk),.reset(reset),.dout(out)); initial begin clk = 0; forever # (CYCLE/2) clk = ~clk; end initial begin # (2*CYCLE) reset = 0; # CYCLE reset = 1; end end endmodule</pre>


时钟为 1MHz，占空比为 2/3 的三分频仿真结果如下：

 

三分频（时钟为 1MHz，占空比为 50%）代码如下：

Module	Testbench
<pre> module lianxi04_3(input clk, input arst, output clk_div); parameter N = 3; reg [2:0] cnt; reg clk_a; reg clk_b; wire clk_c; always@(posedge clk or negedge arst) begin if(arst == 1'b0) cnt <= 0; else if(cnt == N-1) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end always@(posedge clk or negedge arst) begin if(arst == 1'b0) clk_a <= 0; else if(cnt == (N-1)/2 cnt == N-1) clk_a <= ~clk_a; else clk_a <= clk_a; end always@(negedge clk or negedge arst) begin if(arst == 1'b0) clk_b <= 0; else clk_b <= clk_a; end assign clk_c = clk_a clk_b; //N[0]=1 奇数，否则偶数 assign clk_div = N[0] ? clk_c : clk_a; endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns/1ns module lianxi04_3_tb(); reg clk,reset; wire out; parameter CYCLE = 1000; lianxi04_3 lianxi_3(.clk(clk), .arst(reset), .clk_div(out)); initial begin clk = 0; forever # (CYCLE/2) clk = ~clk; end initial begin # (2*CYCLE) reset = 0; # CYCLE reset = 1; end endmodule </pre>

时钟为 1MHz，占空比为 50% 的三分频仿真结果如下：

 


5. 用 verilog 语言实现一个输出脉冲，要求是 12 个时钟周期是低电平、5 个时钟周期是高电平，写 Testbench，并画出仿真波形。


代码如下：

Module	Testbench
<pre>module lianxi05(clk,reset,dout); input clk,reset; output dout; reg dout; reg[4:0] count1; always@(posedge clk or negedge reset)begin if(reset == 1'b0)begin dout<=1'b0; count1 <= 5'd0; end else begin if(count1 == 5'd0)begin dout <= ~dout; count1 <= count1 + 1'b1; end else if(count1 == 5'd5) begin dout <= ~dout; count1 <= count1 + 1'b1; end else if(count1 == 5'd16)begin dout <= dout; count1 <= 5'd0; end else begin count1 <= count1 +1; end end end endmodule</pre>	<pre>`timescale 1ns/1ns module lianxi05_tb(); reg clk,reset; wire dout; parameter CYCLE =10; parameter RST_TIME =2; lianxi05 lianxi_05(.clk(clk),.reset(reset),.dout(dout)); initial begin clk = 0; forever # (CYCLE/2) clk = ~clk; end initial begin reset = 1; # 2 reset = 0; # (CYCLE * RST_TIME) reset = 1; end endmodule</pre>

仿真波形图如下：

 

将波形放大，方便验证：（由图可知，设计的模型符合设计要求）

 


6. 设计一个带控制端的逻辑运算电路，采用调用 **function** 函数的方式，分别完成正整数的平方、立方和阶乘的运算。编写测试模块，并给出仿真波形。

设输入的数据为三位数（0-7 之间的正整数），代码如下：

Module	Testbench
<pre> module lianxi06(in,s,out); input[2:0] in; input[1:0] s; output[12:0] out; reg [12:0] out; always@(*)begin case(s) 2'b00: out <= 0; 2'b01: out <= square(in); 2'b10: out <= cube(in); 2'b11: out <= factorial(in); //default:out<= 0; endcase end function [12:0] square; input[2:0] x; assign square = x*x; endfunction function [12:0] cube; input[2:0] y; assign cube = y*y*y; endfunction function [12:0] factorial; input[2:0] z; reg [2:0] index; begin factorial = z?1:0; for(index 2;index<=z;index=index+1) factorial = index*factorial; end endfunction endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns/1ns module lianxi06_tb(); reg [2:0] num_in; reg [1:0] select_mode; wire[12:0] num_out; lianxi06 lianxi_06_6(.in(num_in),.s(select_mode),.out(num_out)); initial begin #1 num_in = 3'b000; select_mode = 2'b00; # 10 num_in = 3'b101; select_mode = 2'b01; # 10 num_in = 3'b100; select_mode = 2'b10; # 10 num_in = 3'b101; select_mode = 2'b11; # 10 num_in = 3'b110; select_mode = 2'b00; end endmodule </pre>

得到仿真的波形图如下：

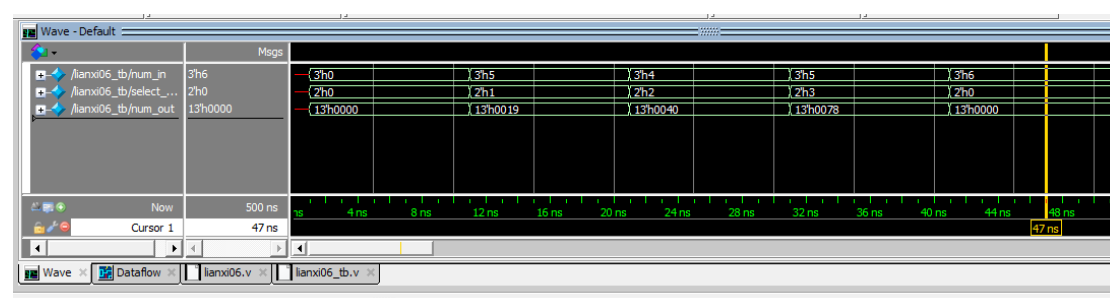

结果分析：

当 num_in=0, select_mode=00 时，归 0 模式，num_out=0，正确；

当 num_in=5, select_mode=01 时，平方模式，num_out=h19=16*1+9=25，正确；

当 num_in=4, select_mode=10 时，立方模式，num_out=h40=16*4+0=64，正确；

当 num_in=5, select_mode=11 时，阶乘模式，num_out=h78=16*7+8=125,正确；


当 num_in=6, select_mode=00 时，归 0 模式，num_out=0，正确；

7. 设计一个串行数据检测器，要求是：连续 4 个或 4 个以上的 1 时输出为 1，其它输入情况下为 0。采用 FM 状态机编写该模块及测试模块，并存储仿真波形为 data_detect.vcd 文件。画出状态图如下：（用笔画）

代码如下：

Module	Testbench
<pre>module lianxi07(x,z,clk,rst,state); input x,clk,rst; output z; output[2:0] state; reg[2:0] state; wire z; parameter IDLE=3'd0,A=3'd1,B=3'd2,C=3'd3,D=3'd4; assign z = ((state==C && x==1) (state==D && x==1))?1:0; always @(posedge clk or negedge rst) begin if(rst==1'b0) state<=IDLE; else casex(state) IDLE: if(x==1) state<=A; else state<=IDLE; A: if(x==1) state<=B; else state<=IDLE; B: if(x==1) state<=C; else state<=IDLE; C: if(x==1) state<=D; else state<=IDLE; D: if(x==1) state<=D; else state<=IDLE; default: state<=IDLE; endcase end end endmodule</pre>	<pre>`timescale 1ns / 1ns module lianxi07_tb(); reg clk, rst,x; wire[2:0] state; wire z; always #10 clk=~clk; always @(posedge clk) begin x<={\$random}%2; end initial begin clk=0; rst=1; #2 rst=0; #10 rst=1; #1000 \$stop; end initial begin \$dumpfile("lianxi07_dumpfile.vcd"); \$dumpvars ; end lianxi07 lianxi_07(.x(x),.z(z),.clk(clk),.rst(rst),.state(state)); endmodule</pre>


仿真结果：

 


由波形可以看出，当出现 4 个或 4 个以上连 1 的时候，输出 1，否则输出 0，符合题目的要求。

保存的波形文件如下：于是生成 vcd 文件，此时可通过 vcd2wlf 转换为 wlf 格式，在 modelsim 中方便查看输入：

 “vcd2wlf data_detect.vcd data_detect.wlf” + “vsim -view data_detect.wlf”



 
8. 根据时序图写 verilog 代码，已知时钟信号 **clk** 和输入信号 **a**，要获得如图所示的 **b**。编写该模块及测试模块，并存储仿真波形为 **b.vcd** 文件。



代码如下：

Module	Testbench
<pre> module lianxi08(clk,a,b); input clk,a; output b; reg b; always@(a)begin b <= 1'b1; end always@(posedge clk)begin if(b==1'b1)begin b<=1'b0; end end endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns/1ns module lianxi08_tb(); reg clk,a; wire b; lianxi08 lianxi_08(.clk(clk),.a(a),.b(b)); always #4 clk =~clk; initial begin clk = 0; a = 0; #13 a = 1; #34 a = 0; #17 a = 1; #21 a = 0; end initial begin \$dumpfile("lianxi08_b.vcd"); \$dumpvars ; end endmodule </pre>

仿真结果如下：

 

由仿真结果可知，当 **a** 信号发生变化（包括上升沿和下降沿）的那一刻，**B** 的值立即变化为 **1**，等到时钟信号 **clk** 的下一个上升沿到来时，**B** 的值恢复为 **0**。由此验证了模型设计符合要求。

保存的 **VCD** 文件如下图：

电脑 > 新加卷 (E:) > study > My_Code > SOC > SOC_Project				
名称	修改日期	类型	大小	
lianxi08.vbak	2020/10/28 15:15	BAK 文件	1 KB	
lianxi08_b.vcd	2020/10/28 15:35	VCD 文件	3 KB	
lianxi08_tb.v	2020/10/28 15:28	V 文件	1 KB	

9. 编写代码完成 5 个 8bits 输入数据的比较排序，输入任意 8 个数据，输出数据为中间值（先比较排列），并编写 Testbench。

输入信号定义：clk：时钟输入；ngreset：复位信号；data0、data1……data4：输入数据 8bits

输出信号定义：middata：输出数据 8bits，中间值


1)两个数比较采用子模块实现；2)两个数比较调用 task 方式；3)两个数比较定义为 function ；

代码如下：

Module	Testbench
<pre> module lianxi09_compare(a,b,out); input [7:0] a,b; output out; assign out = (a>b)?1:0; endmodule module lianxi09(clk,ngreset, data0,data1,data2,data3, data4,middata); input clk,ngreset; input [7:0] data0,data1,data2,data3,data4; output [7:0] middata; reg [7:0] middata; reg [2:0] com_0,com_1,com_2,com_3,com_4; wire out0_1,out0_2,out0_3,out0_4; wire out1_0,out1_2,out1_3,out1_4; wire out2_0,out2_1,out2_3,out2_4; wire out3_0,out3_1,out3_2,out3_4; wire out4_0,out4_1,out4_2,out4_3; always@(posedge clk or negedge ngreset)begin if(ngreset == 1'b0)begin com_0 = 3'b000;com_1 = 3'b000; com_2 = 3'b000;com_3 = 3'b000; com_4 = 3'b000; middata <= 0; end else begin if (com_0 == 3'b010) middata <= data0; else if (com_1 == 3'b010) middata <= data1; else if (com_2 == 3'b010) middata <= data2; else if (com_3 == 3'b010) middata <= data3; else if (com_4 == 3'b010) middata <= data4; end end lianxi09_compare c0_1(a(data0),b(data1),.out(out0_1)); lianxi09_compare c0_2(a(data0),b(data2),.out(out0_2)); lianxi09_compare c0_3(a(data0),b(data3),.out(out0_3)); lianxi09_compare c0_4(a(data0),b(data4),.out(out0_4)); lianxi09_compare c1_0(a(data1),b(data0),.out(out1_0)); lianxi09_compare c1_2(a(data1),b(data2),.out(out1_2)); lianxi09_compare c1_3(a(data1),b(data3),.out(out1_3)); lianxi09_compare c1_4(a(data1),b(data4),.out(out1_4)); lianxi09_compare c2_0(a(data2),b(data0),.out(out2_0)); lianxi09_compare c2_1(a(data2),b(data1),.out(out2_1)); lianxi09_compare c2_3(a(data2),b(data3),.out(out2_3)); lianxi09_compare c2_4(a(data2),b(data4),.out(out2_4)); lianxi09_compare c3_0(a(data3),b(data0),.out(out3_0)); lianxi09_compare c3_1(a(data3),b(data1),.out(out3_1)); lianxi09_compare c3_2(a(data3),b(data2),.out(out3_2)); lianxi09_compare c3_4(a(data3),b(data4),.out(out3_4)); </pre>	<pre> `timescale 1ns/1ns module lianxi09_tb(); reg clk,ngreset; reg [7:0] data0,data1; reg [7:0] data2,data3,data4; wire [7:0] middata; lianxi09 lianxi_09(.clk(clk), .ngreset(ngreset), .data0(data0),.data1(data1), .data2(data2), .data3(data3),.data4(data4), .middata(middata)); always #4 clk =~clk; initial begin ngreset = 1; # 10 ngreset = 0; # 5 ngreset = 1; end initial begin # 1 clk = 0; data0=6;data1=8; data2=9;data3=3;data4=12; #17 data0=5;data1=4; data2=6;data3=9;data4=3; #33 data0=11;data1=6; data2=25;data3=16;data4=71; #25 data0=6;data1=83; data2=5;data3=17;data4=34; end endmodule </pre>

<pre>lianxi09_compare c4_0(.a(data4),.b(data0),.out(out4_0)); lianxi09_compare c4_1(.a(data4),.b(data1),.out(out4_1)); lianxi09_compare c4_2(.a(data4),.b(data2),.out(out4_2)); lianxi09_compare c4_4(.a(data4),.b(data3),.out(out4_3)); always@(*)begin com_0 = out0_1 + out0_2 + out0_3 + out0_4; com_1 = out1_0 + out1_2 + out1_3 + out1_4; com_2 = out2_0 + out2_1 + out2_3 + out2_4; com_3 = out3_0 + out3_1 + out3_2 + out3_4; com_4 = out4_0 + out4_1 + out4_2 + out4_3; end endmodule</pre>	
--	--

仿真结果如下图：

 

结果分析：

- 1) 当 data0=6;data1=8; data2=9;data3=3;data4=12 时：中间值为 8, middata=8’h08，结果正确；
- 2) 遇到复位信号（异步复位，低电平有效），复位为 0，middata=8’h00，正确；
- 3) 当输入的值发生了变化，data0=5;data1=4; data2=6;data3=9;data4=3;时，要等到时钟信号 clk 的上升沿到来时，middata 的值发生变化，为 middata=8’h05，输出的正确；
- 4) 当输入的值发生了变化，data0=11;data1=6; data2=25;data3=16;data4=71;时，要等到时钟信号 clk 的上升沿到来时，middata 的值发生变化，为 middata=8’h10=16，输出的正确；
- 5) 当输入的值发生了变化，data0=6;data1=83; data2=5;data3=17;data4=34;时，要等到时钟信号 clk 的上升沿到来时，middata 的值发生变化，为 middata=8’h11=17，输出的正确；
- 6) 所以设计的模块符合要求。

采用调用 task 的方式和 function 的方式，主体代码和上面的相同，不同点如下：


采用调用 task 的方式	采用 function 的方式
<pre>task compare_2; input A,B; output out; assign out = (A>B)?1:0; endtask</pre>	<pre>function out; input A,B; assign out = (A>B)?1:0; endfunction</pre>
调用方式: compare_2(data0,data1,out1_2);	调用方式: out(data0,data2);

10.设计一个序列发生器，根据输入数据（8bits）判别输出 1bits 的数据，如输入数据属于 0~127 则输出为 0、输入数据属于 128~255 则输出为 1。编写主模块及 Testbench。

代码如下：

Module	Testbench
<pre>module lianxi10(clk,index,out); input clk; output[7:0] index; output out; reg[7:0] index; reg out; always@(posedge clk)begin index <= {\$random}%256; if (index <=127) out<=0; else out<=1; end endmodule</pre>	<pre>`timescale 1ns/1ns module lianxi10_tb(); reg clk; wire[7:0] index; wire out; lianxi10 lianxi_10(.clk(clk),.index(index),.out(out)); always #4 clk =~clk; initial begin clk = 0; end endmodule</pre>

仿真的结果如下：

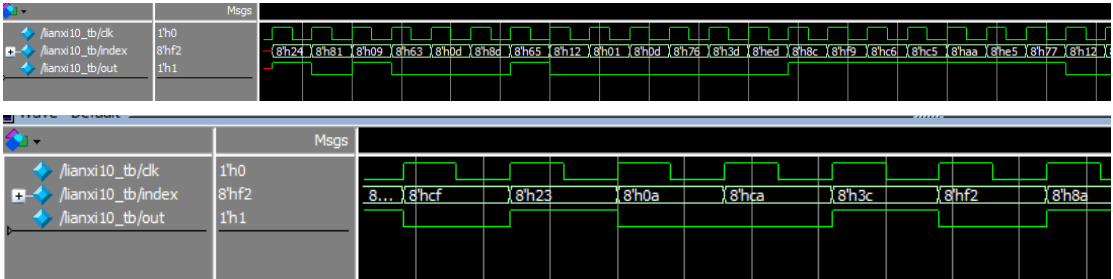

在 module 中设计：当时钟信号 clk 的上升沿来到时，随机产生一个 8 位的数字，赋值给变量 index，然后对其值进行判断，如果在 0-127 之间，out 输出为 0，如果在 128-255 之间，out 输出为 1。

由以上的仿真结果可以验证：设计的模型符合要求。


11. 输入时钟 clk 及复位信号 nreset, 输出行同步 hsyn、场同步 vsyn(场频 30fps); 要求写成可以合成的 RTL code, 编写 Testbench。

- 1) 其中 clk 频率为: 12MHz (83ns);
- 2) hsyn 信号=行消隐 (160 点) + 行有效 (640 点);
- 3) vsyn 信号=场消隐 (20 行) + 场有效 (480 行);
- 4) 1s = 时钟周期*hsyn 总点数*vsyn 总行数*30fps。

代码如下:

Module	Testbench
<pre> module lianxi11(clk,nreset,hsyn,vsyn); input clk,nreset; output hsyn,vsyn; reg hsyn,vsyn; reg[9:0] counter1; reg[9:0] counter2; always@(posedge clk or nreset)begin if(nreset == 1'b0)begin hsyn <= 1'b0; vsyn <= 1'b0; counter1 <= 1'b0; counter2 <= 1'b0; end else begin if(counter1 == 799)begin counter1 <= 1'b0; end else counter1 <= counter1 + 1'b1; end end always@(*)begin if(counter1<160) hsyn = 1'b0; else hsyn = 1'b1; end always@(posedge hsyn or negedge nreset)begin if(nreset == 1'b0)begin hsyn <= 1'b0; vsyn <= 1'b0; counter1 <= 1'b0; counter2 <= 1'b0; end else begin if(counter2 == 499)begin counter2 <= 1'b0; end else counter2 <= counter2 + 1'b1; end end always@(*)begin if(counter2<20) vsyn = 1'b0; else vsyn = 1'b1; end endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns/1ns module lianxi11_tb(); reg clk,nreset; wire hsyn,vsyn; lianxi11 lianxi_11(.clk(clk),.nreset(nreset), .hsyn(hsyn),.vsyn(vsyn)); always #41.5 clk = ~clk; initial begin clk=0; nreset =1; # 5; nreset =0; # 3; nreset =1; end endmodule </pre>


仿真结果如下图：

 


由图中可知：

 - 1) 每当时钟信号为 160 个时，hsyn 信号变成 1，再过 640 个时钟信号后，hsyn 信号变成 0；
- 2) 当 hsyn 信号有 20 个时，vsyn 信号从 0 变成 1，再过 480 个 hsyn 信号时，vsyn 信号有从 0 变成了 1。

测试复位信号：（由图可知，当复位信号下降沿到来且为 0 时，hsyn 和 vsyn 信号的置为 0，符合设计的要求）




12. Traffic light controller 交通灯：要求

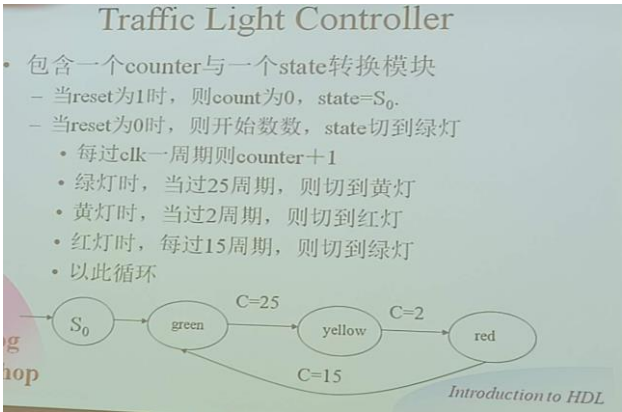


代码如下：

Module	Testbench
<pre>module lianxi12(clk,reset,count,state); input clk ; input reset; output [5:0] count; output [1:0] state; reg [5:0] count; reg [1:0] state; parameter S0=0,S1_GREEN=1,S2_YELLOW=2,S3_RED=3; always@(*)begin if (count<25) state = S1_GREEN; else if ((count>=25)&(count<=27))state =S2_YELLOW; else if ((count>=28)&(count<42))state=S3_RED; end always@(posedge clk or posedge reset)begin if(reset == 1'b1)begin count <= 0; state <= S0; end else begin if(count==41)count <= 0; else count <= count + 1; end end end endmodule</pre>	<pre>`timescale 1ns/1ns module lianxi12_tb(); reg clk,reset; wire[5:0] counter; wire[1:0] state; lianxi12 lianxi_12(.clk(clk),.reset(reset), .count(counter),.state(state)); always #5 clk =~clk; initial begin clk = 0; reset = 0; # 4 reset = 1; # 3 reset = 0; end endmodule</pre>

仿真结果：

 

一个周期后重新计数，以及交通灯的状态从 3（红灯）变成 1（绿灯）

 

复位 reset 为 1 时，交通灯的状态变成 0。

